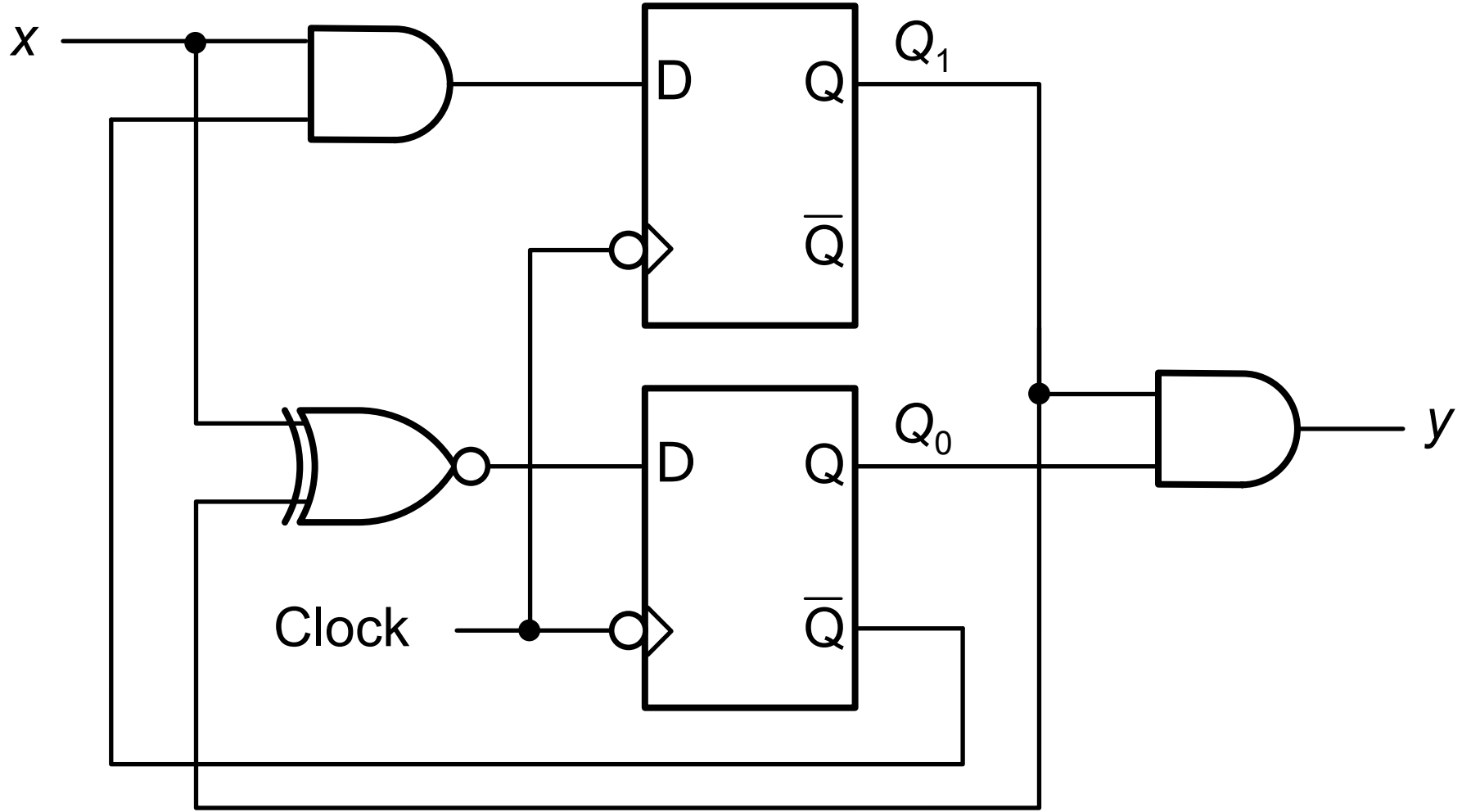
x
D
Q
Q_1
$\overline{Q}$
D
Q
Q_0
$\overline{Q}$
Clock
y