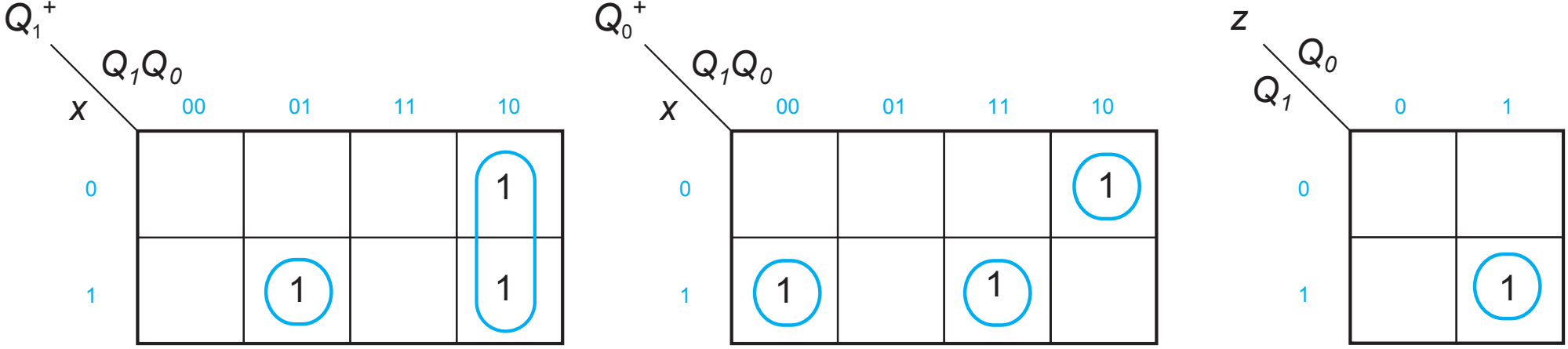
Q_1^+
Q_1Q_0
x
00
01
11
10
0
1
1
1
1
Q_0^+
Q_1Q_0
x
00
01
11
10
0
1
1
1
1
z
Q_0
Q_1
0
1
0
1
1