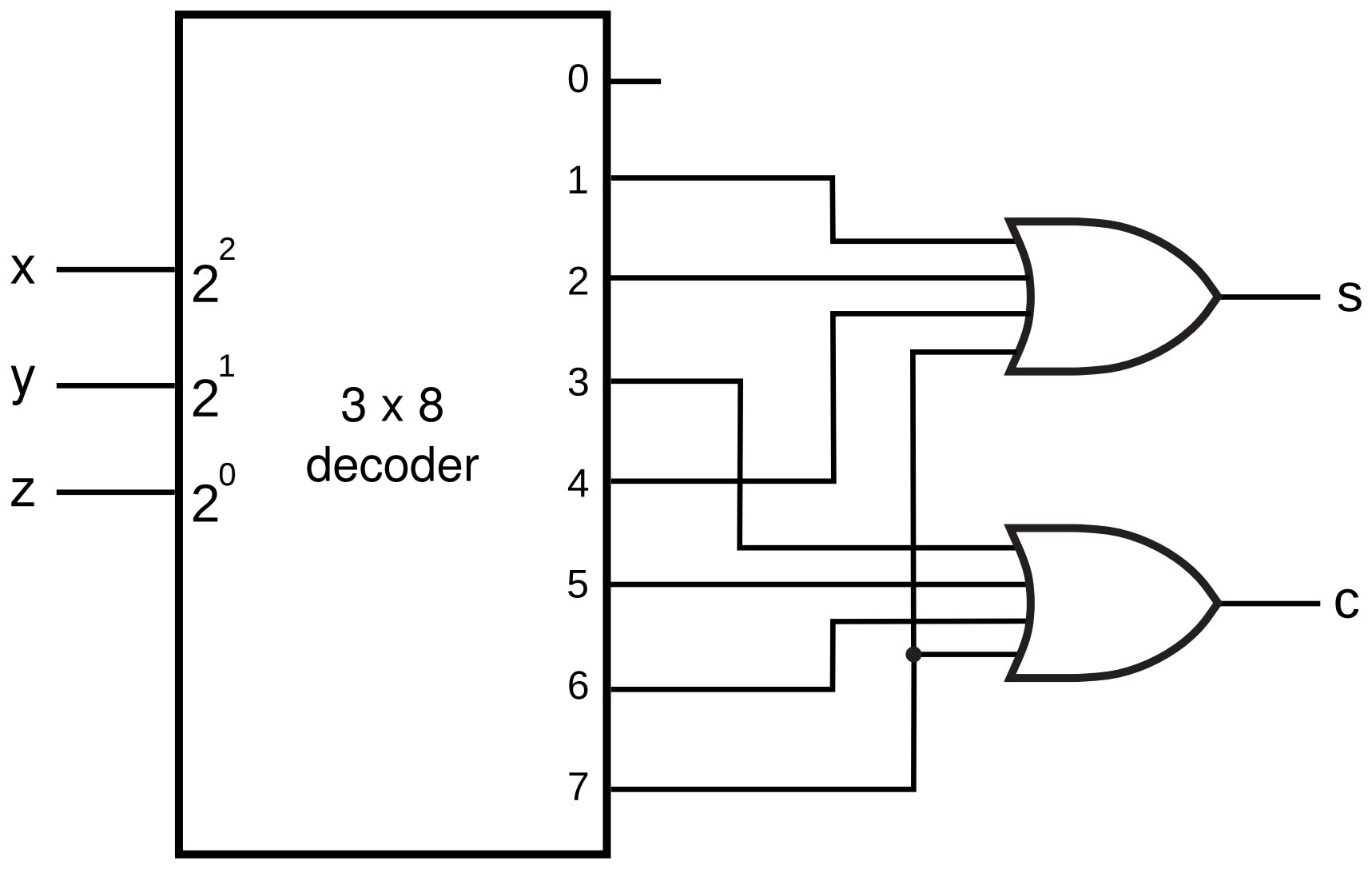
x
y
z
2^2
2^1
2^0
3 x 8
decoder
0
1
2
3
4
5
6
7
s
c