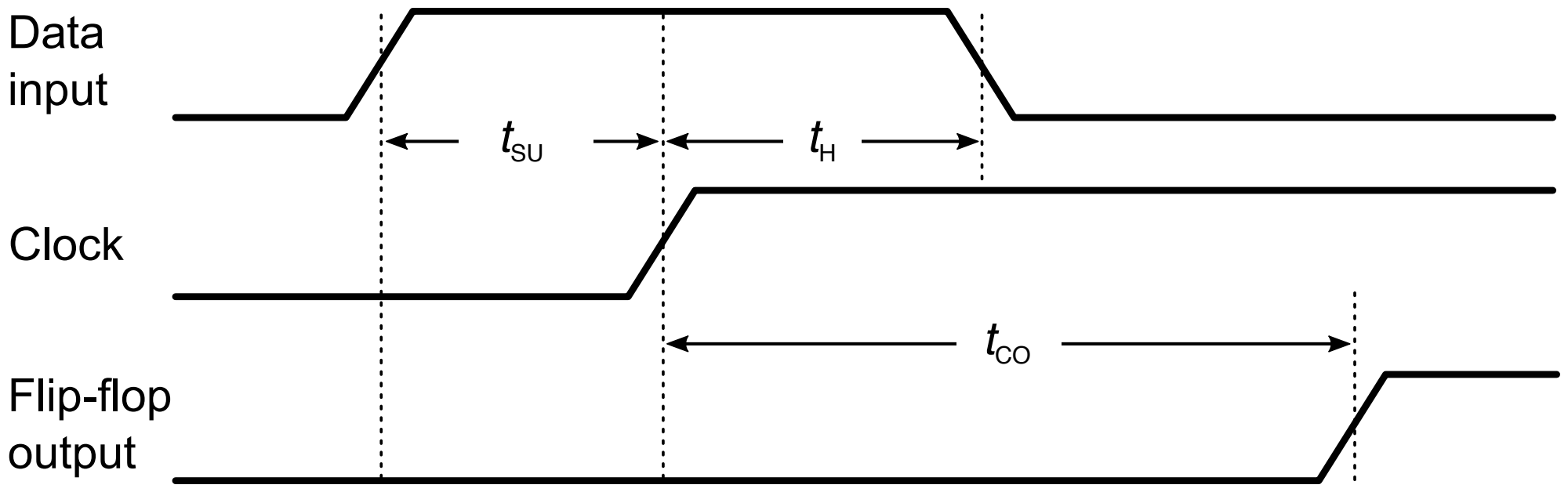
Data
input
t_{SU}
t_H
Clock
t_{CO}
Flip-flop
output