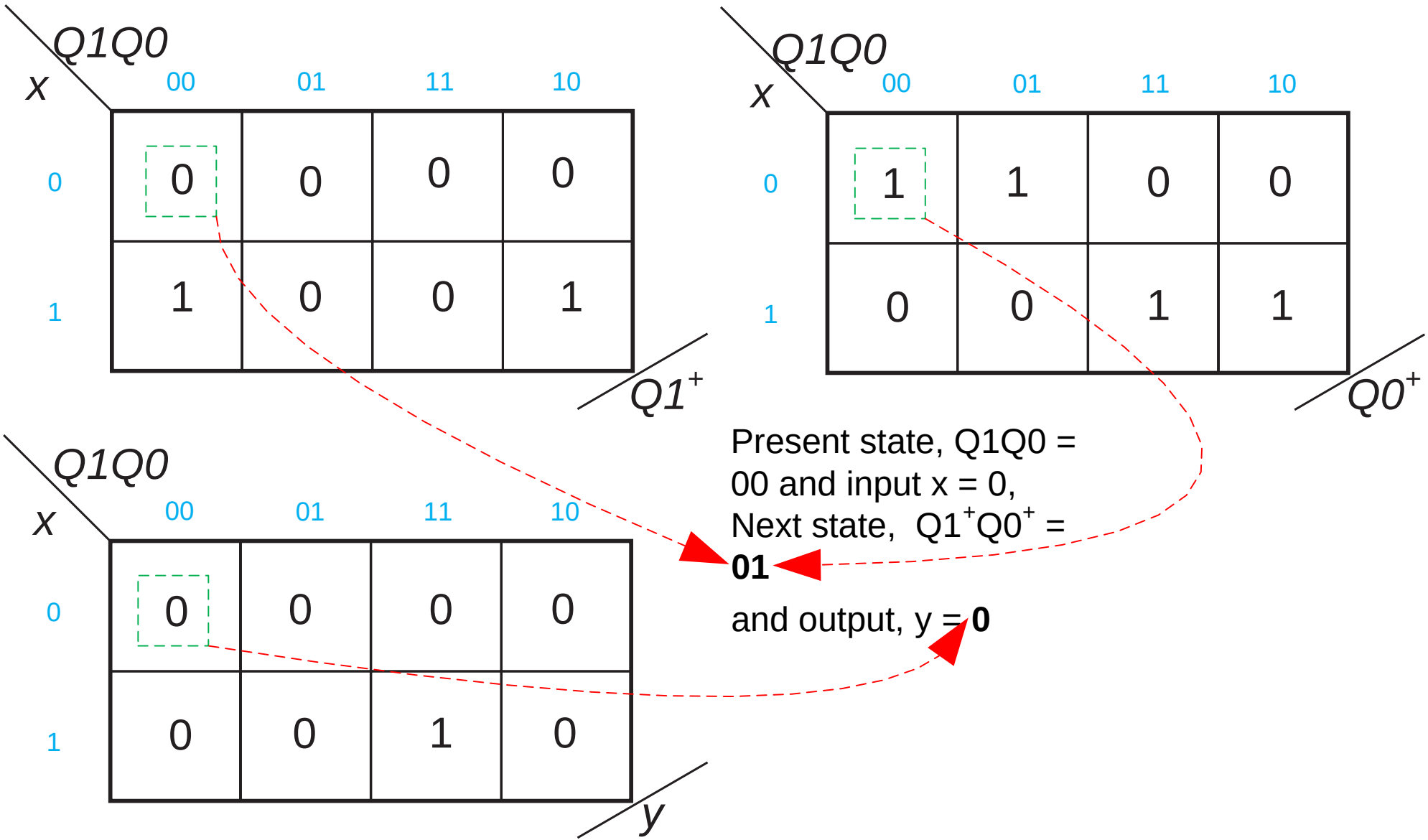
Q1Q0
x
00
01
11
10
0
1
0 0 0 0
1 0 0 1
Q1+
Q1Q0
x
00
01
11
10
0
1
1 1 0 0
0 0 1 1
Q0+
Q1Q0
x
00
01
11
10
0
1
0 0 0 0
0 0 1 0
y
Present state, Q1Q0 =
00 and input x = 0,
Next state, Q1+Q0+ =
01
and output, y = 0