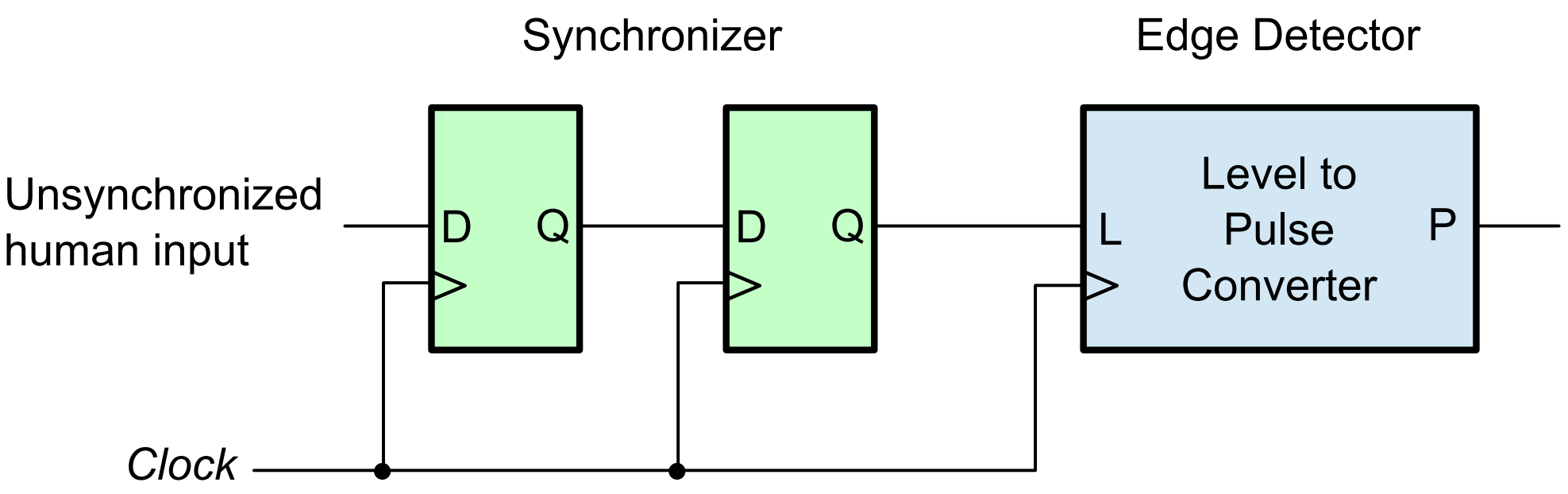
Synchronizer
Edge Detector
Unsynchronized
human input
D
Q
D
Q
L
Level to
Pulse
Converter
P
Clock