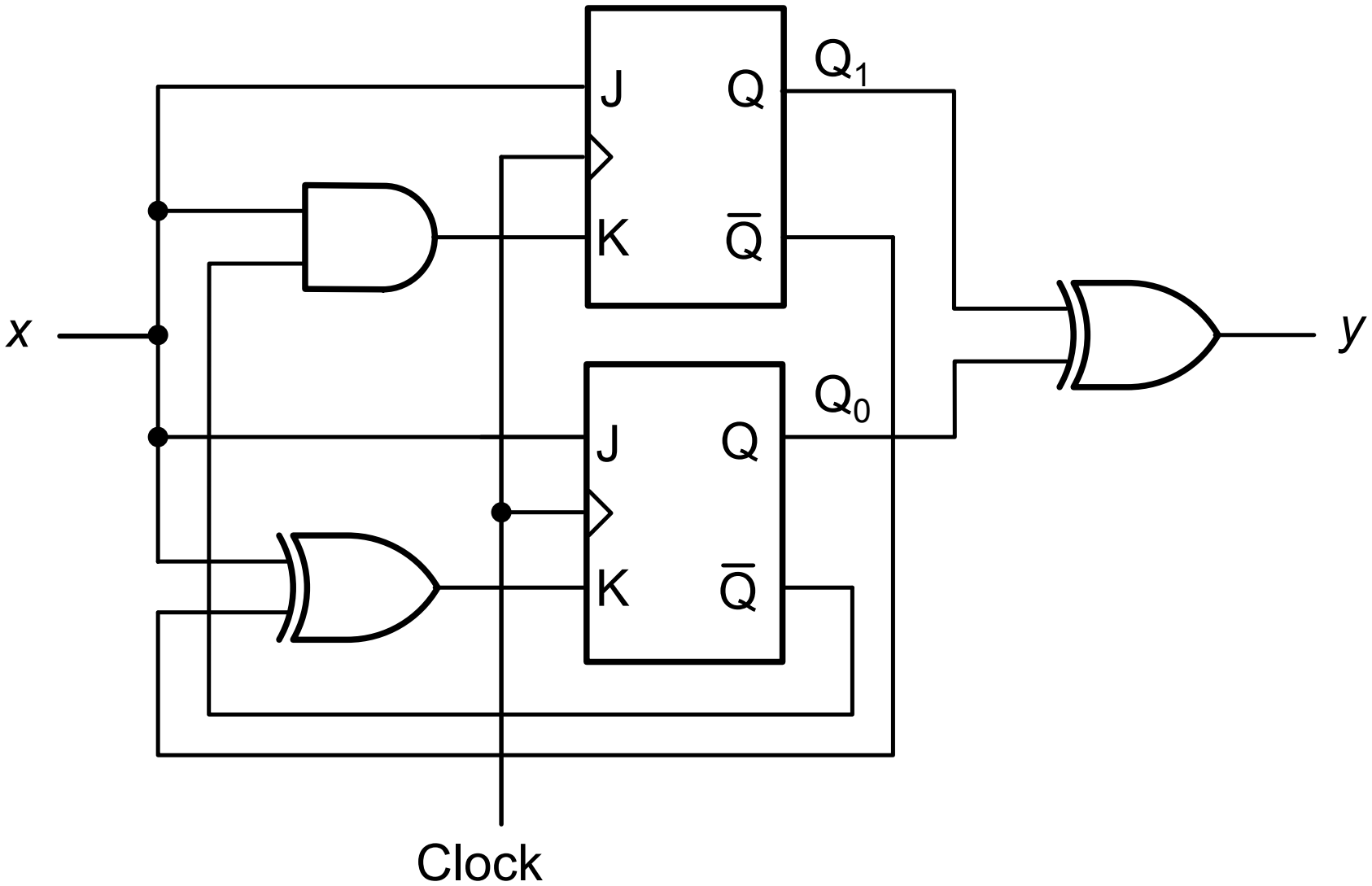
J
Q
Q_1
K
$\bar{Q}$
x
y
J
Q
Q_0
K
$\bar{Q}$
Clock