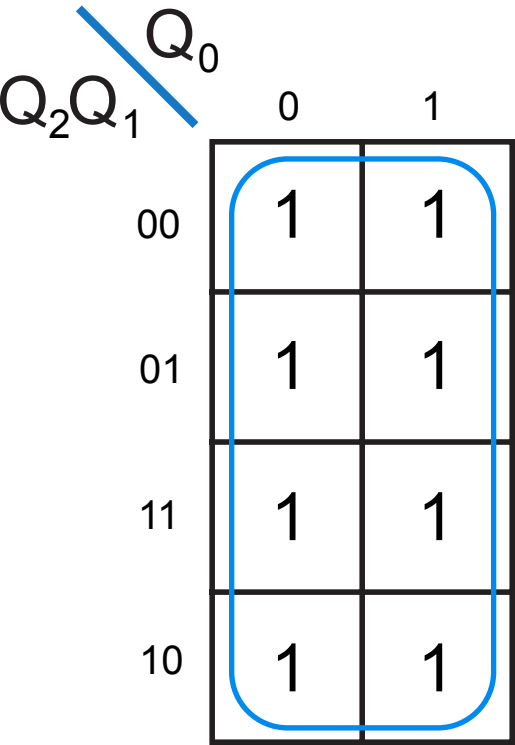
Q_0
Q_2Q_1
0
1
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1