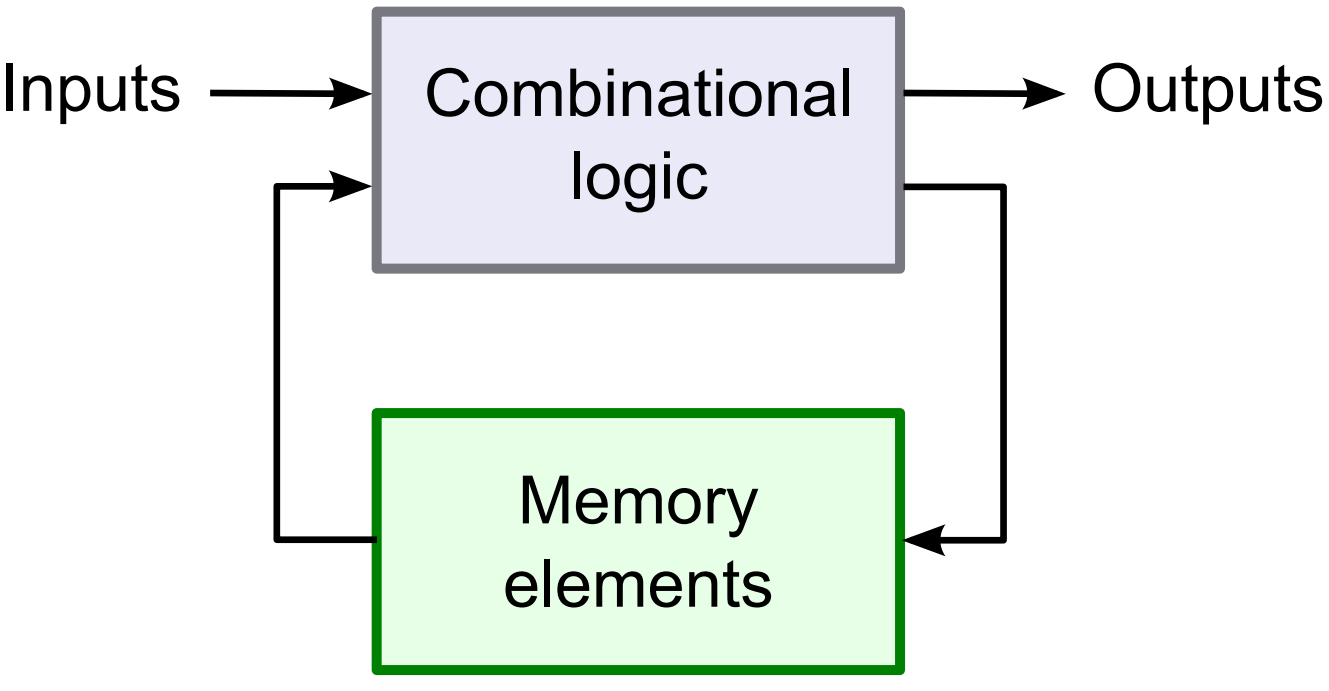
Inputs
Combinational logic
Outputs
Memory elements